



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Scienze Fisiche,
Informatiche e Matematiche

Esercitazione 2: Circuiti Aritmetici

Architettura dei calcolatori [MN1-1143]

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
(D.M.270/04) [16-215]
Anno accademico 2020/2021

Dott. Gianluca Brilli
gianluca.brilli@unimore.it
Prof. Marko Bertogna
Marko.bertogna@unimore.it

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.

È inoltre vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore o dall'Università di Modena e Reggio Emilia.

Esercizio 01


Half Adder

Creare un nuovo sottocircuito chiamato "adder_1", e implementarvi un half adder utilizzando solo porte logiche (anche non elementari, come XOR)

Truth Table

Input		Output	
A	B	Sum	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


Block Diagram

 

 Esercizio 02

Full Adder

›Estendere l'half adder per renderlo un full adder e salvarlo in un sottocircuito.



Pensate come tenere conto del carry in ingresso.

Esercizio 03

Full Adder a 8 bit

Estendere il full adder ad un bit per renderlo un full adder a 4 bit.

Estendere il full adder ad un bit per renderlo un full adder a 8 bit.

Esercizio 01 - Soluzione

Half Adder

Notiamo che dall'algebra di Boole, la somma vale 0 quando A e B sono entrambi 0 o quando sono entrambi 1:


$$S = A \text{ xor } B$$

Il carry è presente solo quando A e B sono entrambi 1:

$$Co = A \text{ and } B$$

Esercizio 01 - Soluzione

Half Adder

 

Teniamoci da parte l'adder in un sottociruito, ci servirà per i prossimi esercizi.

Esercizio 02 - Soluzione

Full Adder

Analizziamo il comportamento del circuito:

Dobbiamo realizzare la somma di due bit più il carry in ingresso, quindi:

$$S = (A + B) + C_i$$

Abbiamo carry in uscita quando:

1) A e B sono entrambi 1, oppure

2) A e B sommano 1 e c'è carry in ingresso


$$\text{> } S = (A + B) + C_i$$

$$\text{> } C_o = A \text{ and } B \text{ or } (A + B) \text{ and } C_i$$

Esercizio 02 - Soluzione


Full Adder

HA1 e HA2 sono gli Half Adder a 1 bit realizzati nell'esercizio precedente.

 


Esercizio 03 - Soluzione

Full Adder a 8 bit

 

Full Adder a 8 bit
realizzato con 2 Full
Adder a 4 bit.

Full Adder a 4 bit realizzato con 4
Full Adder a 1 bit.

 

Esercizio 04

Sottrattore

Partendo dal Full Adder a 1 bit estendiamolo aggiungendo anche funzionalità di sottrattore.


Aggiungere il complemento a 2 al Full Adder;

Infine estenderlo a più di un bit.

 Esercizio 04 - Soluzione

Sottrattore


Sommatore-Sottrattore ad 1 bit: aggiungiamo la possibilità di negare B e sfruttiamo il carry in ingresso per sommare 1.



Notiamo infine che la porta XOR in questo caso la usiamo come inverter comandato da un segnale di controllo (nB).

Esercizio 04 - Soluzione

Sottrattore

 

Collegiamo in cascata 4 Adder;

Il carry in ingresso al primo Adder è collegato al negB di ogni Adder;


In questo modo usiamo un solo bit per decidere somma o sottrazione.

Somma: carry a 0

Sottrazione: carry a 1

Esercizio 04 - Soluzione

Sottrattore

 

$$5 + 3 = 8$$


$$A = 0101 +$$

$$B = 0011 =$$

$$S = 1000$$

Esercizio 04 - Soluzione

Sottrattore

 

$$5 - 3 = 2$$

$$A = 0101 -$$


$$B = 0011 =$$

$$S = 0010$$

Esercizio 05

ALU


Sfruttando ciò che abbiamo realizzato tramite gli esempi precedenti, andiamo a costruire un ALU a 8 bit. Per semplicità partiamo costruendo una versione a 1 bit e poi estendiamola.

 

 Esercizio 05

ALU

In particolare facciamo in modo che siano implementate le seguenti operazioni:



Opcode	Mnemonic
00	AND A, B
01	OR A, B
10	ADD A, B
11	SUB A, B

Esercizio 05

ALU

Facciamo in modo che la nostra ALU lavori con numeri interi con segno a n-bit, in complemento a due.

Quindi avendo n-bit a disposizione abbiamo 2^n possibili combinazioni;

Supponendo di essere nel caso a 4-bit, allora abbiamo 16 combinazioni.

Esercizio 05

ALU

Quindi in complemento a due, il range che possiamo rappresentare è il seguente:

Senza Segno	Con Segno	Binario
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	-8	1000
9	-7	1001
10	-6	1010
11	-5	1011
12	-4	1100
13	-3	1101
14	-2	1110
15	-1	1111

Esercizio 05

ALU

Facciamo inoltre in modo che la nostra ALU sia dotata dei seguenti flags:

- 1) **Zero (Z)**: indica se il risultato dell'operazione è zero;
- 2) **Negativo (N)**: indica se il risultato dell'operazione è minore di zero;
- 3) **Carry-Out (Co)**: indica se il numero è rappresentabile o meno come numero unsigned;
- 4) **Overflow (O)**: indica se il numero è rappresentabile come numero signed.

Esercizio 05 - Soluzione

ALU

Realizziamo la nostra ALU a 1 bit tramite i blocchi che ci siamo già costruiti:

