



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Scienze Fisiche,
Informatiche e Matematiche

Esercitazione 05:

CPU design

Architettura dei calcolatori [MN1-1143]

Corso di Laurea in Ing. Informatica
(D.M.270/04) [16-215]
Anno accademico 2020/2021

Dott. Gianluca Brilli
gianluca.brilli@unimore.it
Prof. Marko Bertogna
Marko.bertogna@unimore.it

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.

È inoltre vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore o dall'Università di Modena e Reggio Emilia.


CPU Design

Instruction Set

- *In questa esercitazione andremo a progettare una semplice architettura di esempio il cui instruction set (ISA) è composto dalle seguenti istruzioni:*
- *Istruzioni di Memoria: operanti su byte, in particolare load/store byte (lb e sb);*
- *Istruzioni ALU: and, or, addizione e sottrazione (and, or, add, sub);*
- *Istruzioni di Salto: per il controllo del flusso del programma, nello specifico, branch if equal (beq)*

CPU Design

Datapath

 

CPU Design

Codifica delle istruzioni

→ *Basate sulle specifiche di codifica del RISC-V:*

Formato	Istruzione	Opcode	funct3	funct7	ALU Action	ALU Control
R-Type	add	10	00	00	add	10
	sub	10	00	01	sub	11
	and	10	11	00	and	00
	or	10	10	00	or	01
SB-Type	beq	01	xx	xx	sub	11
I-Type	lb	00	xx	xx	add	10
S-Type	sb	11	xx	xx	add	10

CPU Design

Codifica delle istruzioni

- *Manteniamo uno standard simile alla codifica delle istruzioni vista in classe per l'architettura RISC-V a 64 bit. Nel nostro caso riduciamo la codifica a soli 16 bit di istruzioni.*
- *Istruzioni I-Type:*

15		...		0
Imm[7:0]	rs1	funct3	rd	op
<i>8bit</i>	<i>2bit</i>	<i>2bit</i>	<i>2bit</i>	<i>2bit</i>

CPU Design

Codifica delle istruzioni

→ Istruzioni S-Type:

15		...			0
Imm[7:2]	rs2	rs1	funct3	Imm[1:0]	op
6bit	2bit	2bit	2bit	2bit	2bit

→ Istruzioni SB-Type:

15		...			0
Imm[0, 7, 5:2]	rs2	rs1	funct3	Imm[1, 6]	op
6bit	2bit	2bit	2bit	2bit	2bit

→ Istruzioni R-Type:

15		...				0
xxxx	funct7	rs2	rs1	funct3	rd	op
4bit	2bit	2bit	2bit	2bit	2bit	2bit


Program Counter

Esercizio 01

- *In questa implementazione prevediamo l'utilizzo di due differenti zone di memoria: la instruction memory e la data memory.*
- *Realizzare secondo il precedente schema, la circuiteria di gestione del program counter (PC), in modo tale che venga incrementato ad ogni ciclo di clock;*
- *Inserire inoltre la possibilità di incrementi maggiori di 1 (branch).*

Program Counter

Esercizio 01 - Soluzione

 

- l'adder a sinistra somma l'uscita del PC con gli immediati (*beq x1, x2, imm*)
- l'adder a destra gestisce il normale incremento del PC ad ogni ciclo di clock.

Connessione Regfile/ALU

Esercizio 02

→ **Requisiti da soddisfare:**

→ 1) Prevedere la possibilità di sommare il valore di un registro con un immediato e di andare in memoria all'indirizzo calcolato dall'ALU.

→ Esempio:

→ sb X1, **4(X3)**

→ $addr = X3 + 4$

→ $mem[addr]$

Secondo operando, necessario sommare un offset e andare in memoria. Connettere il risultato della somma al bus indirizzi.

Connessione Regfile/ALU

Esercizio 02

→ **Requisiti da soddisfare:**

→ **2) Prevedere la possibilità di scrivere in memoria il valore contenuto all'interno di un registro.**

→ Esempio:

→ *sb* **X1**, 4(X3) → *mem[addr] = X1*

Dopo aver calcolato l'indirizzo su cui andare a scrivere, è necessario scrivere il valore contenuto nel registro. Connettere il primo registro al bus dati.

Connessione Regfile/ALU

Esercizio 02

→ *Requisiti da soddisfare:*

→ **3)** *Prevedere la possibilità di scrivere in un registro il risultato di un'operazione ALU.*

→ *Esempio:*

→ *add* **X1**, X2, X3

Dopo l'operazione ALU, viene scritto il valore della somma all'interno del Regfile.

Connessione Regfile/ALU

Esercizio 02

→ *Requisiti da soddisfare:*

→ *4) Prevedere la possibilità di leggere un byte dalla memoria e caricarlo in un registro.*


→ *Esempio:*

→ *lb X1, 0(X3)*

Dopo il calcolo dell'indirizzo (analogo alla store vista prima), viene letto un dato dalla memoria e scritto all'interno del Regfile.

Connessione Regfile/ALU


Esercizio 02 - Circuito

 

- **1)** Somma tra immediato (operando B) e valore contenuto in un registro (operando A) e accesso in memoria all'indirizzo calcolato dall'ALU.

Connessione Regfile/ALU


Esercizio 02 - Circuito

 

→ **2) Scrittura in memoria del contenuto di un registro.**

Connessione Regfile/ALU


Esercizio 02 - Circuito

 

→ **3)** *Scrittura all'interno del Regfile del risultato di un'operazione ALU.*

Connessione Regfile/ALU

Esercizio 02 - Circuito

 

→ **4)** *Letture di un byte dalla memoria e scrittura all'interno del Regfile.*


Connessione PC/Regfile/ALU

Esercizio 03

- *Completare il design del datapath della CPU, andando ad interconnettere tra di loro ciò che è stato realizzato nei precedenti esempi precedenti:*
 - *Program Counter;*
 - *Register File;*
 - *ALU;*
 - *Memoria Dati / Istruzioni.*

Connessione PC/Regfile/ALU

Esercizio 03 - Circuito

 

- Nello specifico abbiamo interconnesso il bus degli immediati ed il flag zero dell'ALU al segnale di controllo dei jump.
- L'and abilita il jump solo se impostato dalla control unit.

Control Unit

Esercizio x casa

→ Realizzare un circuito digitale che vada ad implementare le seguenti tabelle di verità:


Istruzione	ALUsrc	MemtoReg	RegWrite	MemRead	MemWrite	Branch	ALUop1	ALUop0
R-Type	0	0	1	0	0	0	1	0
lb	1	1	1	1	0	0	0	0
sb	1	x	0	0	1	0	1	1
beq	0	x	0	0	0	1	0	1

→ Per quanto riguarda le istruzioni R-Type:

opcode	funct7	funct3	ALU Control	Istruzione
10	00	00	10	add
10	01	00	11	sub
10	00	11	00	and
10	00	10	01	or


Control Unit principale

Esercizio x casa

 

Control Unit ALU

Esercizio x casa

 


CPU Datapath

Esercizio 04

- *Partire dal circuito realizzato nella parte 04, importare la control unit realizzata al passo precedente.*
- *Successivamente sostituire tutti i pin nei segnali di controllo con le uscite della control unit.*
- *Infine collegare i reset di tutte le memorie ed aggiungere il segnale di clock.*

CPU Datapath

Esercizio 04 - Circuito

 

Estensione

Esercizio x casa

- *Estendere l'architettura realizzata in questa esercitazione ed implementare la seguente istruzione:*
 - *addi X1, X2, imm*
- Suggerimento: *la somma tra immediato e registro è già implementata a livello di datapath, vedere le istruzioni load / store.*

Estensione

Esercizio x casa

→ *Codificare la nuova istruzione e aggiungerla alla tabella delle istruzioni implementate:*

Formato	Istruzione	Opcode	funct3	funct7	ALU Action	ALU Control
R-Type	add	10	00	00	add	10
	sub	10	00	01	sub	11
	and	10	11	00	and	00
	or	10	10	00	or	01
SB-Type	beq	01	xx	xx	sub	11
I-Type	lb	00	00	xx	add	10
	addi	00	01	xx	add	10
S-Type	sb	11	xx	xx	add	10

Estensione

Esercizio x casa

→ Specificare il comportamento della Control Unit rispetto all'istruzione aggiunta:


Istruzione	ALUsrc	MemtoReg	RegWrite	MemRead	MemWrite	Branch	ALUop1	ALUop0
R-Type	0	0	1	0	0	0	1	0
lb	1	1	1	1	0	0	0	0
sb	1	x	0	0	1	0	1	1
beq	0	x	0	0	0	1	0	1
addi	1	0	1	0	0	0	0	0

→ Notare le differenze rispetto alla load byte.

Estensione

 Esercizio x casa

→ *Modificare la Control Unit in base a quanto definito in precedenza:*



Programmazione

Esercizio 06

- *Esercizio di riepilogo, attraverso il quale metteremo in pratica tutte le cose viste durante le esercitazioni.*
- *Scrivere un programma assembly che vada ad implementare una somma di vettori, il programma deve essere eseguibile sul processore progettato in questa esercitazione;*
- *Il programma deve essere assemblato a mano e deve essere composto solo dalle istruzioni supportate (add, sub, and, or, lb, sb, addi, beq).*

Programmazione

Esercizio 06 - Soluzione

```
1  .globl main
2
3  .data
4      a: .byte 1, 2, 3, 4
5      b: .byte 5, 6, 7, 8
6      c: .space 4
7  .text
8      main:
9          addi    s1, zero, 4
10         addi    s2, zero, 0
11         la     s3, a
12         la     s4, b
13         la     s5, c
14
15         loop:
16
17         lb     s6, (s3)
18         lb     s7, (s4)
19
20         add    s8, s6, s7
21         sb     s8, (s5)
22
23         addi   s3, s3, 1
24         addi   s4, s4, 1
25         addi   s5, s5, 1
26
27         addi   s2, s2, 1
28         bne   s2, s1, loop
29
30         li    a7, 93
31         li    a0, 0
32         ecall
```

→ *Versione di partenza, che è possibile simulare tramite RARS;*

→ *L'output ottenuto è il seguente:*

Address	Value (+0)	Value (+4)	Value (+8)
0x10010000	0x04030201	0x08070605	0x0c0a0b0f

Programmazione

Esercizio 06 - Soluzione

```
1 .globl main
2
3 .data
4     a: .byte 1, 2, 3, 4
5     b: .byte 5, 6, 7, 8
6     c: .space 4
7 .text
8     main:
9         addi    s2, zero, 4
10        #addi   s2, zero, 0
11
12        la     s3, a    # usato sia come indice del loop i = 0
13                # sia come puntatore
14        #la    s4, b
15        #la    s5, c
16
17        loop:  beq  s3, s2, endl
18
19                lb  s1, 0(s3)
20                lb  s4, 4(s3)
21
22                #lb s6, (s3)
23                #lb s7, (s4)
24
25                add s4, s1, s4
26
27                #add s8, s6, s7
28                #sb s8, (s5)
29
30                sb  s4, 8(s3)
31
32                #addi s3, s3, 1
33                #addi s4, s4, 1
34                #addi s5, s5, 1
35
36                addi s3, s3, 1
37                #bne s2, s1, loop
38                beq s1, s1, loop
39        endl: beq s1, s1, endl
40        #li    a7, 93
41        #li    a0, 0
42        #ecall
```

Versione con solo le istruzioni supportate dalla nostra architettura;

Al momento non è utilizzabile in RARS in quanto presuppone che «a», «b» e «c» partano dall'indirizzo 0x00000000

Programmazione

Esercizio 06 - Soluzione

```
1  .data
2      a: .byte 1, 2, 3, 4
3      b: .byte 5, 6, 7, 8
4      c: .space 4
5  .text
6      addi    R1, R0, 4
7
8      loop:  beq    R2, R1, endl
9
10         lb     R0, 0(R2)
11         lb     R3, 4(R2)
12
13         add    R3, R0, R3
14
15         sb     R3, 8(R2)
16
17         addi   R2, R2, 1
18         beq    R0, R0, loop
19 endl: beq    R0, R0, endl
```

→ In questo caso partiamo dal presupposto che «a» parta dall'indirizzo 0x00000000.

Programmazione

Esercizio 06 - Soluzione

→ *Assemblare il segmento dati:*

```
1  .data
2      a: .byte 1, 2, 3, 4
3      b: .byte 5, 6, 7, 8
4      c: .space 4
```


→ *Semplicemente sostituire le label “a”, “b” e “c” con gli indirizzi in memoria:*

```
.data
      0x00: 0x01 0x02 0x03 0x04
      0x04: 0x05 0x06 0x07 0x08
```

Programmazione

 Esercizio 06 - Soluzione

→ *Posizionare infine il contenuto del segmento dati, all'interno della data memory della CPU, come in figura:*



Programmazione

Esercizio 06 - Soluzione

→ Assemblare il segmento *text*, sostituendo per ogni istruzione il corrispettivo codice esadecimale.

→ Per esempio:

→ **addi R1, R0, 4** → Istruzione *I-Type*, avente il seguente formato:

15		...		0
Imm[7:0]	rs1	funct3	rd	op
<i>8bit</i>	<i>2bit</i>	<i>2bit</i>	<i>2bit</i>	<i>2bit</i>

→ Nel nostro caso diventa:

→ *0000.0100.0001.0100* → **0x0414**

Programmazione

Esercizio 06 - Soluzione

- *Procedere in questo modo per tutte le altre istruzioni del programma.*
- *Tenere a mente che per le istruzioni di salto (beq), la label va tradotta in un indirizzo relativo, ad esempio:*
- **beq R2, R1, endl** → *in questo caso la label «endl» è posizionata 7 istruzioni dopo, quindi in caso di salto, il program counter si deve incrementare di 7.*
- **1000.0110.0100.1001** → **0x8649**

15		...			0
Imm[0, 7, 5:2]	rs2	rs1	funct3	Imm[1, 6]	op
6bit	2bit	2bit	2bit	2bit	2bit

Programmazione

Esercizio 06 - Soluzione

```
1  .data
2      0x00: 0x01 0x02 0x03 0x04
3      0x04: 0x05 0x06 0x07 0x08
4
5  .text
6      0x00:    0x0414
7      0x01:    0x8649
8      0x02:    0x0080
9      0x03:    0x048C
10     0x04:    0x030E
11     0x05:    0x0B83
12     0x06:    0x0198
13     0x07:    0x780D
14     0x08:    0xFC0D
..
```

Programmazione

Esercizio 06 - Soluzione

→ *Inizializzare infine anche le istruzioni assembleate all'interno della instruction memory:*




The screenshot shows a window titled "Logisim: Hex Editor" with a menu bar containing "File", "Edit", "Project", "Simulate", "Window", and "Help". The main area displays a list of memory addresses and their corresponding hex values:

```
00 0414 8649 0080 048c 030e 0b83 0198 780d
08 Fc0d 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
10 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
18 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
20 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
28 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
30 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
40 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
48 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
50 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
58 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
60 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
```

Programmazione

 Esercizio 06 - Soluzione

→ *Memoria dati dopo l'esecuzione del programma:*



The screenshot shows a memory window with the following content:

00	01	02	03	04
04	05	06	07	08
A 08	06	08	0a	0c
D 0c	00	00	00	00

Below the memory window, the instruction `strsel` is visible, with a cursor pointing to the `ld` instruction.

→ *Notiamo i due vettori che abbiamo inizializzato (0x00, 0x04).*

→ *Ed il vettore somma posizionato all'indirizzo 0x08.*